

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Кафедра электроники

Лабораторная работа № 4  
«Исследование прямых и обратных счётчиков»

Проверил:

Выполнили:  
ст. гр.

Минск 2022

### **Порядок выполнения работы:**

1 Ознакомиться с методическим описанием лабораторной работы. (Теоретическое описание работы изложено в методическом пособии [1] стр.

2 Получить у преподавателя необходимый комплект для проведения лабораторной работы.

3 Собрать схемы, представленные на рисунках 1 и 3 данного отчета, для исследования прямых и обратных счётчиков.

4 Изменить параметр счета прямого и обратного счётчика исходя из схем представленных на рисунках 2 и 4 данного отчета.

5 Предоставить работу на проверку преподавателю.

## Цель работы

Изучить принципы действия и виды счётчиков. Экспериментально исследовать принцип работы изменения модуля счёта.

## Ход работы

Исследование прямого счетчика на JK- и D-триггерах

Для исследования постройте схему, изображенную на рисунке 1.

 


Рисунок 1 – Схема исследования прямого счетчика

Изменяя тактовый сигнал С, дополните осциллограмму на рисунке 2.

 


Рисунок 2 – Осциллограмма прямого счетчика

## Исследование обратного счетчика на JK- и D-триггерах

Для исследования постройте схему, изображенную на рисунке 3.

 


Рисунок 3 – Схема исследования обратного счётчика

Изменяя тактовый сигнал С, дополните осциллограмму на рисунке 4.

 


Рисунок 4 – Осциллограмма обратного счетчика

### 3 Исследование кольцевого счетчика на JK- и D-триггерах

Для исследования постройте схему, изображенную на рисунке 5.

 


Рисунок 5 – Схема исследования кольцевого счетчика

Изменяя тактовый сигнал С, дополните осциллограмму на рисунке 6.

 


Рисунок 6 – Осциллограмма кольцевого счетчика

#### 4 Исследование счетчика Джонсона на JK- и D-триггерах

Для исследования постройте схему, изображенную на рисунке 7.

 


Рисунок 7 – Схема исследования счетчика Джонсона

Изменяя тактовый сигнал С, дополните осциллограмму на рисунке 8.

 


Рисунок 8 – Осциллограмма счетчика Джонсона

## Изменение модуля счета прямого счётчика

Для исследования постройте схему, изображенную на рисунке 9.

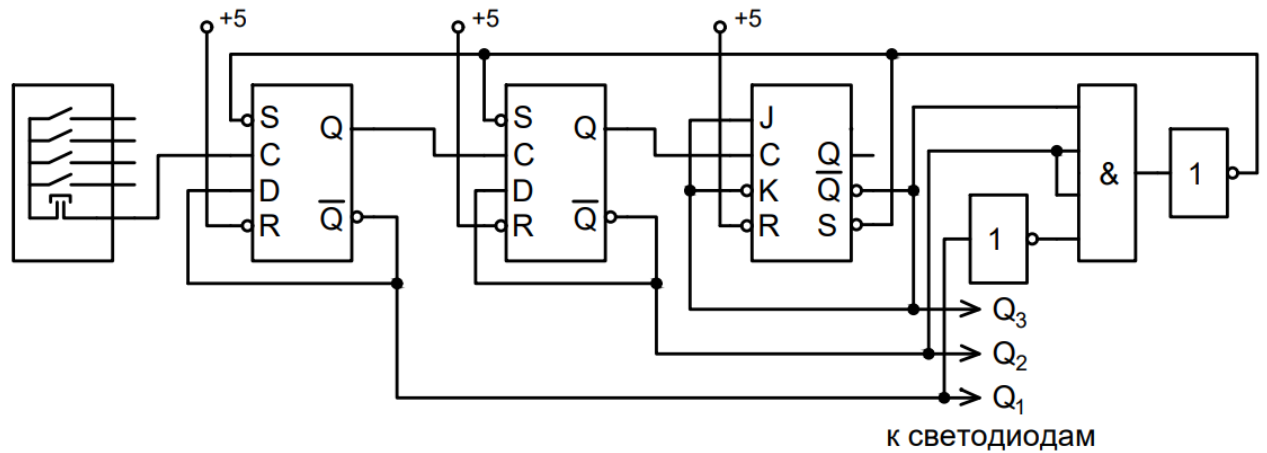


Рисунок 9 – Схема для изменения модуля счета прямого счётчика

Рассмотрим пример изменения модуля счета в пункте 2.2.1 данного отчета. Пусть, нужно создать счетчик с модулем счёта, равным четырём. У трехразрядного счетчика модуль счёта равен восьми. Схема счётчика представляет собой три последовательно включенных счетных триггера, у которых есть вход сброса R и вход установки S. Число «6» в двоичной системе представлено в виде «1 1 0». Разряды комбинации «1 1 0», равные «1» подаются на элемент «И» с прямых выходов триггеров, а равные «0» – с инверсных. Когда на выходах счетчика будет комбинация «1 1 0», на выходе элемента «И» появится логическая единица, которая сбросит текущее значение. Таким образом, как только счетчик досчитает до четырех, произойдет сброс всех триггеров и счет продолжится с комбинации «0 0 0».

Изменяя тактовый сигнал С, дополните осциллограмму на рисунке 10.

 


Рисунок 10 – Осциллограмма прямого счетчика с измененным модулем счета

## Исследование прямого счетчика с параллельным переносом

Для исследования постройте схему, изображенную на рисунке 11.

 


Рисунок 11 – Схема исследования прямого счетчика с параллельным переносом

Изменяя тактовый сигнал С, дополните осциллограмму на рисунке 12.

 


Рисунок 12 – Осциллограмма прямого счетчика с измененным модулем счета



**Выводы:**